# Cofre biométrico reconfigurável.

um dispositivo capaz de guardar objetos com segurança e permitir acesso restrito às digitais cadastradas

Luiz Henrique Rocha Marinho
15/0041527
Engenharia eletrônica.
Universidade de Brasília
Brasília-DF, Brasil.
IuizhenriquemarinhoFGA@gmail.com

Pedro Henrique Brito Checchia 15/0044488 Engenharia eletrônica. Universidade de Brasília Brasília-DF, Brasil pedrobcbr@hotmail.com

#### Resumo —.

Este documento contém informações básicas sobre o projeto da disciplina de Microcontroladores e Microprocessadores. Este projeto consiste em um cofre desbloqueio por impressão digital reconfigurável que tem objetivo oferecer segurança de alta qualidade para que o usuário armazene objetos.

# Palavras-chave — cofre; impressão digital;

#### I. REFERENCIAL TEÓRICO

O projeto se baseia na capacidade e precisão da leitura de um leitor de digitais (figura 1) que atua como sensor principal, a partir do reconhecimento da digital já cadastrada anteriormente, a trava elétrica (figura 2) é destravada automaticamente.



figura 1: Leitor biométrico

A partir de um teclado numérico de matriz 4x3(figura 6) e um display lcd (figura 7) , será possível reconfigurar os acessos. isso é possível graças a capacidade do leitor de armazenar e reconhecer até 200 digitas.[4]



Figura 2- trava elétrica solenóide, quando é sujeita a uma tensão de 12 V a trava é liberada.

A trava elétrica precisa de 12 V para funcionar, porém a MSP430 fornece uma saída de aproximadamente 3 V, portanto para o acionamento da trava será utilizada uma bateria de 12 V e um relé que será acionado a partir da MSP430 como mostra o esquema da figura 3.

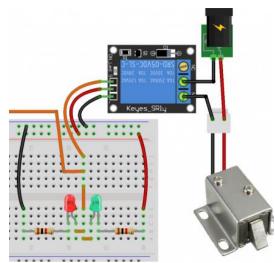


Figura 3 - Ilustração da alimentação da trava(fonte: <a href="https://www.filipeflop.com/blog/acionando-trava-eletrica-com-rfid/">https://www.filipeflop.com/blog/acionando-trava-eletrica-com-rfid/</a>)

O cofre é feito de madeira de alta qualidade que garante a proteção dos bens que estaram do lado de dentro, como mostra as figuras 4 e 5.



Figura 4 - cofre aberto.



Figura 5 - cofre fechado.

- O motivo da realização deste projeto oferecer а máxima segurança para armazenar objetos dos mais variados tipos, visto que o desbloqueio sistema de por impressão digital é um dos meios mais eficazes e seguros existentes atualmente [2]. Há também possibilidade de reconfigurar impressão digital, caso o usuário deseje cadastrar outros dedos, ou até mesmo outros membros de sua família, por exemplo. Para garantir que a segurança não seja violada, a reconfiguração do cofre só será possível com o desbloqueio do mesmo por parte de um dos usuários. Para executar comandos como cadastrar, remover, entre outros, existe no produto um teclado numérico e um display LCD que exibe as informações:



**Figura 6** - funcionamento simultâneo do display e do teclado.

Foi utilizado o Software Code Composer Studio 7.4.0 para executar o código que se encontra nos anexos no final do documento. Basicamente foram criadas funções para printar no display a informação a partir do botão que foi pressionado, desenvolvendo assim a interface do projeto:



Figura 7 - mensagem de orientação 1.



Figura 8 - mensagem de orientação 2.



Figura 9 - mensagem de orientação 3

Esses são alguns exemplos de mensagens que serão mostradas

ao usuário, o Relé de 5V já foi implementado e o código do leitor já está em desenvolvimento a partir da comunicação serial UART halfduplex (figura 10) que utiliza as portas P1.1 e P1.2 como Tx de dados) Rx (transmissor (Receptor de dados) [5]. Porém será preciso trabalhar com uma quantidade muito grande byts (aproximadamente 16 bytes) [6]. Por isso será necessário mais tempo para que o leitor biométrico esteia funcionando por completo msp430 a partir do Code Composer.



**Figura 10** - comunicação serial fonte: http://www.eletrica.ufpr.br/

#### III. OBJETIVOS

- Construir um cofre reconfigurável simples de se utilizar, com segurança, praticidade e confiabilidade para o usuário.

#### IV. BENEFÍCIOS

- Alta resistência a choques mecânicos
- Utilização do desbloqueio por impressão digital
- Interação com o usuário através de um display LCD
- Possibilidade de reconfiguração das digitais

#### V. REQUISITOS

#### Hardware:

- -O projeto deverá contar com uma MSP430 G2553:
- -leitor biométrico, teclado mecânico 3x4, display lcd, trava elétrica, baú de madeira, relé e alimentação de 12 V.
- -Compreensão do funcionamento e características da comunicação serial para o leitor biométrico;
- -A Dupla já possui todos os componentes e requisitos de hardware necessários.

## Desempenho:

- -o microcontrolador deve ter capacidade de armazenar um intervalo de 1 a 100 digitais, o número de digitais com acesso pode ser definido a partir do teclado e do display lcd;
- -caso a digital esteja cadastrada, a trava deve receber 1 na saída (12V) para liberar o cofre. Tudo isso deve acontecer num intervalo de 1 a 5 segundos.[1]

### Ambiente:

-o teclado, o leitor biométrico e o display devem ficar do lado de fora do cofre para o acesso do usuário, já o microprocessador, a trava elétrica, a alimentação e o relé devem fica do lado de dentro para evitar violações.

Sistema:

a princípio, haverá uma digital cadastrada como a principal, para adicionar um novo usuário será preciso da autorização do dono da digital principal e todos as outras configurações também dependem disso. O teclado irá fornecer uma gama de opções que aparecerão no leitor lcd, porém as ordens só serão executadas quando o leitor verificar a digital do usuário principal, concedendo permissão.

#### VI REFERÊNCIAS

[1]https://www.filipeflop.com/blog/aci onando-trava-eletrica-com-rfid/

[2]http://blog.usinainfo.com.br/leitorbiometrico-arduino-sistema-decadastramento-e-leitura-de-digitais/

[3]http://www.instructables.com/id/1 6x2-LCD-interfacing-in-4-bit-mode/

[4]https://cdn-

<u>learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-optical-fingerprint-sensor.pdf</u>

[5]http://www.eletrica.ufpr.br/~rogeri o/MSP430/00%20-

%20CD%20DO%20ALUNO%20-

%20FRAM/04%20-

%20APOSTILAS/APOSTILA%20MS

P430%20-%20C%20-

%20PARTE%20IV.pdf

[6]ZFM-20\_Fingerprint\_Module.pdf

#### VII ANEXOS

1) CÓDIGO COMPLETO DISPLAY LCD E TECLADO NUMÉRICO

```
17#include <msp430g2553.h>
 19
   20 #define lcd_port
                                     P10UT
   21 #define lcd_port_dir
                                     P1DIR
 22
23 #define LCD_EN
                                BTT4
   24 #define LCD_RS
                                BTT5
   26 #define LED_DLY 100000
                                          // VaLOR PARA SER DECREMENTADO, APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO
   27 #define LED1 BIT0
   28 #define SAIDA1 BIT1
   29 #define SAIDA2 BIT2
   30 #define SAIDA3 BIT3
   31 #define SAIDAS (SAIDA1 + SAIDA2 + SAIDA3)
   32#define ENTRADA1 BIT4
   33 #define ENTRADA2 BIT5
   34//#define ENTRADA3 BIT6
   35 #define ENTRS (ENTRADA1 + ENTRADA2)
   37 void lcd_reset()
   38 {
           lcd_port_dir = 0xff;
  39
          lcd_port = 0xff;
  40
  41
            _delay_cycles(20000);
           lcd_port = 0x03+LCD_EN;
  43
          lcd_port = 0x03;
                                                                                                                                                       Updates Available
          __delay_cycles(10000);
lcd nort = 0x03+LCD FN:
  44
                                                                                                                                                      Updates are available for your softwa
   45
☐ Getting Started 🚨 main.c 🚨 *main.c 🛭
 46
         lcd_port = 0x03;
         __delay_cycles(1000);
lcd_port = 0x03+LCD_EN;
lcd_port = 0x03;
 47
 48
 49
        __delay_cycles(1000);
lcd_port = 0x02+LCD_EN;
lcd_port = 0x02;
__delay_cycles(1000);
 50
51
 53
54 }
 56 void lcd_cmd (char cmd)
 58
59
        // Send upper nibble
lcd_port = ((cmd >> 4) & 0x0F)|LCD_EN;
lcd_port = ((cmd >> 4) & 0x0F);
 60
         // Send lower nibble
lcd_port = (cmd & 0x0F)|LCD_EN;
lcd_port = (cmd & 0x0F);
 62
 63
 64
65
 66
         __delay_cycles(4000);
 67 }
 68
 69 void lcd_init ()
 70 {
71
72
                                     // Call LCD reset
// 4-bit mode - 2 line - 5x7 font.
// Display no cursor - no blink.
// Automatic Increment - No Display shift.
         lcd reset();
          lcd_cmd(0x28);
 73
74
          lcd_cmd(0x0C);
         lcd_cmd(0x06);
```

```
75
76
        lcd_cmd(0x80);
                                 // Address DDRAM with 0 offset 80h.
        lcd_cmd(0x01);
                                 // Clear screen
 77 }
 78
 79
 80 void lcd_data (unsigned char dat)
 81 {
        // Send upper nibble lcd_port = (((dat >> 4) & 0x0F)|LCD_EN|LCD_RS); lcd_port = (((dat >> 4) & 0x0F)|LCD_RS);
 82
 83
 85
        // Send lower nibble
lcd_port = ((dat & 0x0F)|LCD_EN|LCD_RS);
lcd_port = ((dat & 0x0F)|LCD_RS);
 86
 87
 89
        __delay_cycles(4000); // a small delay may result in missing char display
 90
 91}
 93 void display_line(char *line)
94 {
 95
        while (*line)
 96
             lcd_data(*line++);
97}
 98
100 volatile unsigned int i, botao, linha;
102 void delay( volatile unsigned long int t)
103 {
102 void delay( volatile unsigned long int t)
103 {
           while(t--);
105 }
106
107 void led_acende ()
108 {
           while(1)
109
110
               P2OUT = LED1;
111
112
113
114 }
116 void led_apaga()
117 {
118
        while(1)
119
120
             P2OUT&=~LED1;
121
122
             break;
123 }
124
125 void pisca(volatile unsigned int botao)
126 {
127
128
         while(1)
        for(i=botao; i>0; i--){
130
```

```
☐ Getting Started 🚨 main.c 🖾 *main.c 🖂
 130
131
            for(i=botao; i>0; i--){
                    led_acende ();
 132
133
134
                    //delay(1);
                    delay(LED_DLY);
 135
136
137
                    led_apaga();
 138
139
140
                    delay(LED_DLY);
               //delay(1);
 141
142
143
        }
 144
 146
 147 void call_apaga ()
 148 {
            while (1)
 149
            {
// Stop Watch Dog Timer
//WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
 150
151
152
153
154
155
156
157
158
             // Initialize LCD
            // INITIALIZE ELV
lcd_init();
lcd_cmd(0x80); // select 1st line (0x80 + addr) - here addr = 0x00
display_line("");
lcd_cmd(0xx0); // select 2nd line (0x80 + addr) - here addr = 0x40
```

```
☐ Getting Started 🗈 main.c 🚨 *main.c 🛭
            display_line("");
160
            delay(LED_DLY);
 161
            break;
 162
163 }
164
 165 void call_lcd_principal ()
 166 {
 167
            while (1)
 168
169
           {
// Stop Watch Dog Timer
//WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
 170
 171
172
            // Initialize LCD
 173
            lcd_init();
           icu_init();
lcd_cmd(0x80); // select 1st line (0x80 + addr) - here addr = 0x00
display_line("1-mudar_senha");
lcd_cmd(0x0); // select 2nd line (0x80 + addr) - here addr = 0x40
display_line("2-novo_usuario");
delay(LED_DLY);
 174
175
 176
177
 178
 179
180
          // call_apaga();
            break;
 181
 182}
 183
 184 void call_lcd_1 ()
 185 {
 186
            while (1)
 187
 187 {
100 // Stan Watch Dag Timon
```

```
lcd_init();
lcd_cmd(0x80); // select 1st line (0x80 + addr) - here addr = 0x00
display_line("cologue o dedo");
lcd_cmd(0xc0); // select 2nd line (0x80 + addr) - here addr = 0x40
display_line("cadastrado");
189
190
191
192
             delay(LED_DLY);
194
 195
             //call_apaga();
 196
              break;
197
198}
 199
200 void call_lcd_2 ()
 201 {
 202
             while (1)
 203
             {
// Stop Watch Dog Timer
//WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
 204
205
206
 207
              // Initialize LCD
             lcd_init();
lcd_cmd(0x80); // select 1st line (0x80 + <u>addr</u>) - here <u>addr</u> = 0x00
208
209
             display_line("guantos usuarios?");
lcd_cmd(0xx0); // select 1st line (0xx0 + addr) - here addr = 0x40
display_line("guantos usuarios?");
delay(LED_DLY);
delay(LED_DLY);
 210
 211
 213
 214
             //call_apaga();
break;
 215
 216
217 }
```

```
221 int main(void){
222
223
           int atual;
WDTCTL = WDTHOLD|WDTPW;
P2OUT |= ENTRS;
P2REN |= ENTRS;
224
225
226
227
           P2NEW |= ENTRS;

P2OUT &= ~LED1;

P2OUT |= SAIDAS;

P2DIR |= LED1 + SAIDAS;

P2DIR &= ~(ENTRS);
228
229
230
231
232
233
234
           call_lcd_principal();
235
           while(1)
236
           {
                  P2OUT |= SAIDAS;

P2OUT &= ~SAIDA1;

atual = (P2IN & ENTRS);

if(atual!= ENTRS)
237
238
239
240
241
242
243
                         if (atual == ENTRADA2)
244
                               call_lcd_1();
245
246
247
                          else if (atual == ENTRADA1)
248
                               pisca(4);
249
```

```
251
252
                       }
P2OUT |= SAIDAS;
P2OUT &= ~SAIDA2;
atual = (P2IN & ENTRS);
if(atual!= ENTRS)
252
253
254
255
256
                               if (atual == ENTRADA2 )
    call_lcd_2();
else if (atual == ENTRADA1)
    pisca(5);
//else if(atual==(ENTRADA1 + ENTRADA2))
// pisca(8);
257
 260
262
263
264
                       P2OUT |= SAIDAS;
P2OUT &= ~SAIDA3;
atual = (P2IN & ENTRS);
if(atual!= ENTRS)
 266
267
268
 269
                                 if (atual == ENTRADA2)
                                 pisca(3);
else if (atual == ENTRADA1)
270
                                 pisca(6);
//else if(atual==(ENTRADA1 + ENTRADA2))
// pisca(9);
                        }
276
                return 0;
```