Cofre digital.

Um dispositivo capaz de guardar objetos com segurança e permitir acesso restrito ao uso de senha numérica

Luiz Henrique Rocha Marinho
15/0041527
Engenharia eletrônica.
Universidade de Brasília
Brasília-DF, Brasil.
IuizhenriquemarinhoFGA@gmail.com

Resumo —.

Este documento contém informações básicas sobre o projeto da disciplina de Microcontroladores e Microprocessadores. Este projeto consiste em um cofre desbloqueio com senha numérica de 4 dígitos que tem como objetivo segurança oferecer de qualidade para que o usuário armazene objetos.

Palavras-chave — cofre; senha numérica, trava automática;

I. REFERENCIAL TEÓRICO

O projeto se baseia em inserir uma senha inicial que será a próximos chave para os comandos(alterar senha ou liberar o cofre) (figura 1). Caso a senha inserida seja a senha cadastrada a trava solenóide é liberada automaticamente (figura 2



figura 1: configuração inicial do projeto, senha inicial.

Pedro Henrique Brito Checchia 15/0044488 Engenharia eletrônica. Universidade de Brasília Brasília-DF, Brasil pedrobcbr@hotmail.com



Figura 2- trava elétrica solenóide, quando é sujeita a uma tensão de 12 V a trava é liberada.

A interface do projeto se dá a partir de um teclado numérico de matriz 4x3 e um display lcd que foram os principais componentes do projeto.

A trava elétrica precisa de 12 V para funcionar, porém a MSP430 fornece uma saída de aproximadamente 3 V, portanto para o acionamento da trava será utilizada uma bateria de 12 V (foram acionadas duas baterias de 9V em série e alguns resistores para que a tensão de saída fosse próxima de 12 V) (figura 4) e um relé que será acionado a partir da MSP430 como mostra o esquema da figura 3.

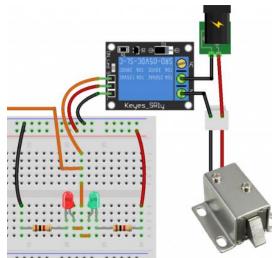


Figura 3 - Ilustração da alimentação da trava(fonte: https://www.filipeflop.com/bl og/acionando-trava-eletrica-com-rfid/)



Figura 4 - As duas baterias ligadas em série, estão cobertas por fita isolante.

O cofre é feito de madeira de alta qualidade que garante a proteção dos bens que estaram do lado de dentro.

II. JUSTIFICATIVA

- O motivo da realização deste oferecer projeto máxima segurança para armazenar objetos dos mais variados tipos, o sistema de desbloqueio por senha garante uma boa segurança, visto que uma vez cadastrada, o cofre só poderá ser desbloqueado com o uso da mesma, e para mudá-la o usuário terá que entrar com a senha antiga. Para executar comandos como cadastrar, remover, entre outros, produto um teclado existe no

numérico e um display LCD que exibe as informações:



Figura 5 - funcionamento simultâneo do display e do teclado em fase de testes...

Foi utilizado o Software Code Composer Studio 7.4.0 para executar o código que se encontra nos anexos no final do documento. Basicamente foram criadas funções para printar no display a informação partir do botão que foi pressionado, desenvolvendo assim a interface do projeto:



Figura 7 - mensagem de orientação 1.

Após inserir os 4 digitos:



Figura 8 - mensagem de orientação 2 com uma senha aleatória.

Esse é o único momento que a senha é mostrada no display, para os outros comandos serão printados asteriscos no lugar dos números.



Figura 9 - mensagem de orientação 3

o usuário tem a opção de alterar a senha ou abrir o cofre, ambos precisam da senha cadastrada anteriormente.



Figura 10 - mensagem de orientação 4

III. Problemas encontrados no decorrer do projeto:

Quando este projeto foi idealizado, esperava -se utilizar o desbloqueio por leitor biométrico, porém não foi possível realizar a sua implementação à tempo devido à complexidade de realizar a

comunicação serial na msp430. Tentou-se alterar para o desbloqueio com o ibutton, porém foram encontradas as mesmas dificuldades do leitor biométrico. Diante disso, o melhor recurso encontrado foi utilizar o teclado para o desbloqueio do cofre.

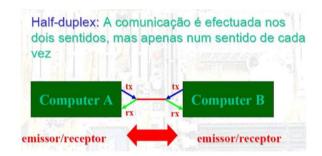


Figura 10 - comunicação serial fonte: http://www.eletrica.ufpr.br/

Tentou-se fazer a comunicação serial a partir do RXBUF, que é o comando utilizado para ler(recebe) a partir do pino P1_1 e armazenar bit por bit em uma comunicação serial UART, os bits que estão no ibutton seriam armazenados na variável char hs_i [] de 8 posições.

```
34 while(1)
35 {
36 for(i=0;i<8;i++)
37 {
38 while((IFG2 & UCAORXIFG)==0);
40 }
```

Figura 12 - armazenamento dos bits em hexa na variável hs_i [].

Porém na prática não se teve os resultados esperados, ajustou-se o baud rate na velocidade requerida, porém os bits não estavam sendo armazenados na quantidade esperada (12 dígitos em hexadecimal que seriam 48 bits), o

mesmo problema aconteceu com o leitor biométrico, os datasheets dos componentes são muito confusos a respeito dessas especificações, comando mesmo utilizando 0 breakpoint não foi possível ver os valores que estavam sendo armazenados no vetor hs_i[].

IV. OBJETIVOS

- Construir um cofre simples de se utilizar, com segurança, praticidade e confiabilidade para o usuário.

V. BENEFÍCIOS

- Alta resistência a choques mecânicos
- Utilização do desbloqueio por senha numérica fácil de configurar.
- Interação com o usuário através de um display LCD

-

VI. REQUISITOS Hardware:

- -O projeto deverá contar com uma MSP430 G2553:
- -teclado mecânico 3x4, display lcd, trava elétrica, baú de madeira, relé e alimentação de 12 V.

Desempenho:

microcontrolador receberá instruções a partir do teclado
 caso a senha digitada seja a cadastrado, a trava deve receber 1

na saída (12V) para liberar o cofre. Tudo isso deve acontecer num intervalo de 1 a 5 segundos.[1]

Ambiente:

-o teclado e o display devem ficar do lado de fora do cofre para o acesso do usuário, já o microprocessador, a trava elétrica, a alimentação e o relé devem fica do lado de dentro para evitar violações.

VI REFERÊNCIAS

[1]http://www.cernetec.com.br/Artigo 07 Comunicacao Serial.pdf

[2]https://www.up.edu.br/blogs/enge nharia-da-computacao/wpcontent/uploads/sites/6/2015/06/200 3.5.pdf

[3]http://www.instructables.com/id/1 6x2-LCD-interfacing-in-4-bit-mode/

[4]https://datasheets.maximintegrate d.com/en/ds/DS1990A.pdf

[5]http://www.eletrica.ufpr.br/~rogeri o/MSP430/00%20-%20CD%20DO%20ALUNO%20-%20FRAM/04%20-%20APOSTILAS/APOSTILA%20MS P430%20-%20C%20-%20PARTE%20IV.pdf

VII ANEXOS

1) CÓDIGO DISPLAY LCD E TECLADO NUMÉRICO INT MAIN(VOID)

```
1623
              1624 int main(void){
              1625
              1626
                          int atual;
              1627
                          WDTCTL = WDTHOLD | WDTPW;
                          P10UT |= ENTRS;
              1628
                          P1REN |= ENTRS;
              1629
              1630
                          P10UT &= ~RELE;
              1631
                          P10UT &= ~BIT6;
                         P10UT |= SAIDAS;
              1632
                          P1DIR |= RELE + SAIDAS;
              1633
                          P1DIR &= ~(ENTRS);
              1634
                          call_lcd_principal();
              1635
              1636
                          while(1)
              1637
              1638
                                P10UT |= SAIDAS;
              1639
                                P1OUT &= ~SAIDA1;
                                atual = (P1IN & ENTRS);
              1640
              atual = (PIIN & ENIKZ);
E IIIaiii.C
                                           to manife to manife to
                 if(atual!= ENTRS)
  1641
  1642
                 {
                      if (atual == ENTRADA2 + ENTRADA3 + ENTRADA4)
  1643
  1644
                           pisca(1);
  1645
                           senha_string[j]= '1';
  1646
  1647
                           j++;
                           if(j==4)
  1648
  1649
  1650
                                digito_1 = senha_string[0];
                               digito_1 = senha_string[0];
digito_1 -= 48;
digito_2 = senha_string[1];
digito_2 -= 48;
digito_3 = senha_string[2];
digito_3 -= 48;
digito_4 = senha_string[3];
digito_4 -= 48;
  1651
  1652
  1653
  1654
  1655
  1656
  1657
                             call_lcd_senha();
1658
1659
1660
1661
                   else if (atual == ENTRADA1 + ENTRADA3 + ENTRADA4)
1662
                        pisca(1);
1663
                        senha_string[j]= '4';
1664
1665
                        j++;
1666
                        if(j==4)
1667
                             digito_1 = senha_string[0];
digito_1 -= 48;
1668
1669
                             digito_2 = senha_string[1];
digito_2 -= 48;
digito_3 = senha_string[2];
1670
1671
1672
1673
                             digito 3 -= 48;
                             digito_3 = 40,
digito_4 = senha_string[3];
digito_4 = 48.
1674
```

```
1675
                               digito 4 -= 48;
    1676
                                 call_lcd_senha();
    1677
    1678
    1679
                      else if(atual==(ENTRADA1 + ENTRADA2+ ENTRADA4))
    1680
    1681
    1682
                          pisca(1);
    1683
                          senha_string[j]= '7';
    1684
                          j++;
                          if(j==4)
    1685
    1686
    1687
                               digito_1 = senha_string[0];
    1688
                               digito_1 -= 48;
    1689
                               digito_2 = senha_string[1];
    1690
                               digito_2 -= 48;
                               digito_3 = senha_string[2];
digito_3 -- 48:
    1691
    1602
1693
                         digito_4 = senha_string[3];
                         digito_4 -= 48;
1694
1695
                         call_lcd_senha();
1696
1697
1698
                 else if(atual==(ENTRADA1 + ENTRADA2+ ENTRADA3)) //asterisco
1699
                 {
1700
                     call_digite_a_senha_cadastrada();
                     criar_senha_nova_teclado();
1701
1702
                 }
1703
             P10UT |= SAIDAS;
1704
1705
             P10UT &= ~SAIDA2;
             atual = (P1IN & ENTRS);
1706
1707
             if(atual!= ENTRS)
1708
             {
1709
                 if (atual == ENTRADA2 + ENTRADA3 + ENTRADA4 )
1710
```

```
Т/ТП
                              //call_lcd_2();
1711
 1712
                             pisca(1);
 1713
                              senha_string[j]= '2';
 1714
                              j++;
 1715
                              if(j==4)
 1716
 1717
                                    digito_1 = senha_string[0];
 1718
                                   digito 1 -= 48;
 1719
                                   digito_2 = senha_string[1];
                                   digito_2 -= 48;
digito_3 = senha_string[2];
 1720
 1721
                                   digito_5 = senna_string[2];
digito_3 -= 48;
digito_4 = senha_string[3];
digito_4 -= 48;
    call_lcd_senha();
 1722
 1723
 1724
 1725
 1726
1727
```

```
1728
                                else if (atual == ENTRADA1 + ENTRADA3 + ENTRADA4)
1729
                                        pisca(1);
1730
1731
                                        senha_string[j]= '5';
1732
                                        j++;
if(j==4)
1733
1734
                                               {
digito_1 = senha_string[0];
digito_1 -= 48;
digito_2 = senha_string[1];
digito_2 -= 48;
digito_3 = senha_string[2];
digito_3 -= 48;
digito_4 = senha_string[3];
digito_4 -= 48;
call lcd senha():
1735
1736
1737
1738
1740
1741
1742
                                                   call_lcd_senha();
1743
1744
```

```
1746
                     else if(atual==(ENTRADA1 + ENTRADA2 + ENTRADA4))
1747
                         pisca(1);
senha_string[j]= '8';
1748
1749
1750
1751
                          if(j==4)
1752
                              digito_1 = senha_string[0];
1753
                              digito_1 -= 48;
digito_2 = senha_string[1];
digito_2 -= 48;
digito_3 = senha_string[2];
1754
1755
1756
1757
1758
                              digito_3 -= 48;
                              digito_3 = 40;
digito_4 = senha_string[3];
digito_4 -= 48;
1759
1760
1761
                              call_lcd_senha();
1762
  1/62
  1763
                      }
  1764
  1765
                      else if(atual==(ENTRADA1 + ENTRADA2+ ENTRADA3))
  1766
  1767
                      {
  1768
                            pisca(1);
                            senha_string[j]= '0';
   1769
  1770
                            j++;
if(j==4)
  1771
   1772
                                 digito_1 = senha_string[0];
  1773
                                 digito_1 -= 48;
digito_2 = senha_string[1];
  1774
  1775
                                 digito_2 = senna_string[1];
digito_2 == 48;
digito_3 = senha_string[2];
digito_3 == 48;
digito_4 = senha_string[3];
  1776
  1777
  1778
  1779
                                    αιgιτο<u>4</u> -= 4δ;
    1781
                                      call_lcd_senha();
    1782
    1783
                        }
    1784
                   P1OUT |= SAIDAS;
P1OUT &= ~SAIDA3;
    1785
    1786
                   atual = (P1IN & ENTRS);
    1787
    1788
                    if(atual!= ENTRS)
    1789
                        if (atual == ENTRADA2 + ENTRADA3 + ENTRADA4)
    1790
    1791
     1792
                             pisca(1);
    1793
                             senha_string[j]= '3';
    1794
                                  j++;
if(j==4)
    1795
    1796
                                       digito_1 = senha_string[0];
    1797
  1806
                     } else if (atual == ENTRADA1 + ENTRADA3 + ENTRADA4)
   1807
    1808
   1809
   1810
                      senha_string[j]= '6';
   1811
                     j++;
if(j==4)
   1812
1813
   1814
                         {
  digito_1 = senha_string[0];
  1815
```

```
aigito_1 -= 48;
digito_2 = senha_string[1];
digito_2 -= 48;
digito_3 = senha_string[2];
digito_3 -= 48;
digito_4 = senha_string[3];
digito_4 -= 48;
call_lcd_senha();
}
1817
 1818
 1819
 1820
1821
 1822
1823
 1824
                              else if(atual==(ENTRADA1 + ENTRADA2 + ENTRADA4)) {
1825
1826
1827
1828
1829
                                     pisca(1);
senha_string[j]= '9';
                                     j++;
if(j==4)
1830
1831
1832
                                             {
digito_1 = senha_string[0];
1833
```